

## "به نام یزدان پاک"

گزارش کار آزمایش ششم

اعضای گروه:

کیانا آقا کثیری 9831006

محمد چوپان 9831125

سارا تاجرنیا 9831016

نویسنده گزارش : سارا تاجرنیا

تاریخ آزمایش : 99/12/20

تاریخ تحویل گزارش : 99/12/26


## شرح آزمایش:

یکی از بحث‌های اصلی در مدارهای دیجیتال، بخش زمان‌بندی است. زمان‌بندی نامناسب مدارات می‌تواند مشکلات زیادی را در هنگام شبیه‌سازی و پیاده‌سازی به وجود آورد. در این آزمایش به چگونگی ایجاد تاخیر در مدارات دیجیتال پرداخته می‌شود. برای نیل به این منظور از ثبات‌های دارای قابلیت انتقال (منطقی و ریاضی) استفاده می‌کنیم.

الف) پیاده‌سازی ثبات با قابلیت انتقال (Shift):

یک ثبات چهار بیتی با قابلیت‌های زیر طراحی نمایید. ساختار بلوک ثبات در شکل ۱ نشان داده شده است. قابلیت‌های این بلوک به شرح زیر می‌باشد: (ثبات حساس به لبه بالارونده کلاک است).

- انتقال منطقی (چپ/راست)
- انتقال ریاضی (چپ/راست)

 

شکل ۱- ساختار ورودی/خروجی‌های بلوک ثبات

در بلوک ثبات فوق درگاه‌های ورودی خروجی به شرح زیر است:

- ورودی LR دوبیتی است که برای انتخاب بین حالات شیفت است. (LR="00" ثبات مقدار قبلی خود را حفظ می‌کند.) (انتقال به چپ ریاضی و منطقی یک حالت فرض شوند.)

### شکل 1: شرح آزمایش

- ورودی Load تک بیتی است که در صورت یک بودن، ورودی چهاربیتی Parallel\_IN همزمان با لبه بالارونده کلاک در ثبات بارگذاری می‌شود. و در صورت صفر بودن ثبات مقدار قبلی خود را نگه می‌دارد.

ب) چگونگی ایجاد مقدار تاخیر مشخص برای نمایش خروجی روی برد:

برای ایجاد تاخیر و قابل رویت شدن تغییرات خروجی‌ها بر روی برد، از شمارنده برای تنظیم و کاهش فرکانس کلاک روی برد استفاده می‌شود. فرکانس کاری برد موجود در آزمایشگاه ۴۰ مگاهرتز می‌باشد، بنابراین برای دستیابی به تاخیر ۱ ثانیه، نیاز به شمارنده‌ای است که به میزان  $1-10^4$  بار بشمارد تا تاخیری به میزان ۱ ثانیه ایجاد گردد. در این بخش از آزمایش شمارنده‌ای طراحی و به کد بخش الف اضافه کنید تا بتوان خروجی‌های شیفت رجیستر را با تاخیرهای مناسب بر روی برد مشاهده نمود.

ج) نمایش خروجی بر روی 7-Seg:

چگونگی اتصال پایه‌ها به منظور نمایش بر روی 7-seg به صورت زیر می‌باشد. (کلاک برد به پایه 184 متصل شده است.)

#PlanAhead Generated physical constraints

```
NET "SEG_DATA[0]" LOC = P10;  
NET "SEG_DATA[1]" LOC = P7;  
NET "SEG_DATA[2]" LOC = P11;  
NET "SEG_DATA[3]" LOC = P5;  
NET "SEG_DATA[4]" LOC = P4;  
NET "SEG_DATA[5]" LOC = P12;  
NET "SEG_DATA[6]" LOC = P9;  
NET "SEG_DATA[7]" LOC = P3;
```

```
NET "SEG_SEL[0]" LOC = P15;  
NET "SEG_SEL[1]" LOC = P20;  
NET "SEG_SEL[2]" LOC = P19;  
NET "SEG_SEL[3]" LOC = P18;  
NET "SEG_SEL[4]" LOC = P16;
```

### شکل 2: ادامه شرح آزمایش

## خروجی مورد انتظار آزمایش:

### خروجی‌های مورد انتظار آزمایش:

- هریک از بخش‌های این آزمایش در قالب‌های زیر به ترتیب تحویل مدرس آزمایشگاه گردد:
- پیاده‌سازی مدارها با استفاده از زبان‌های توصیف سخت افزار VHDL
- شبیه‌سازی مدارهای توصیف شده و تهیه Testbench برای آن و نشان دادن درستی عملکرد آن‌ها.
- سنتز و پیاده‌سازی مدارها بر روی برد FPGA و اثبات درستی عملکرد مدارها.

شکل 3: خروجی مورد انتظار آزمایش

## توضیح آزمایش :

### ثبات با قابلیت انتقال (shift\_register):

با استفاده از ساختار ثبات و ساختار process و استفاده از شکل داده شده در صورت آزمایش و پیش گزارش یک ثبات را طراحی می کنیم.

## Behavior Shift Register :

```
entity shift_reg is
  port(
    parallel_in      : in std_logic_vector(3 downto 0);
    LR               : in std_logic_vector(1 downto 0);
    CLK, reset, load : in std_logic;
    reg_out          : out std_logic_vector(3 downto 0) );
end shift_reg;

architecture behavioral of shift_reg is
begin
  process (CLK, reset)
  begin
    if reset = '1' then
      reg_out <= "0000";
    elsif (CLK'event and CLK='1') then
      if load = '1' then
        case LR is
          when "00" =>
            reg_out <= parallel_in;
          when "01" => -- (both) left shift
            reg_out(3 downto 1) <= parallel_in(2 downto 0);
            reg_out(0) <= '0';
          when "10" => -- arithmetic right shift
            reg_out(2 downto 0) <= parallel_in(3 downto 1);
            reg_out(3) <= parallel_in(3); -- if parallel_in(3) is 0, it's just a logical right shift!!
          when "11" => -- logical right shift
            reg_out(2 downto 0) <= parallel_in(3 downto 1);
            reg_out(3) <= '0';
          when others =>
            end case;
        end if;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture;
```

شکل 4: توصیف ثبات انتقال دهنده

## Test Bench :

```
stim_proc: process
begin
  input <= "1100";
  load <= '1';
  reset <= '1';
  LR <= "00";

  wait for 20 ns;

  input <= "1100";
  load <= '1';
  reset <= '0';
  LR <= "00";


  wait for 20 ns;
  input <= "1100";
  load <= '1';
  reset <= '0';
  LR <= "01";

  wait for 20 ns;
  input <= "1100";
  load <= '1';
  reset <= '0';
  LR <= "10";

  wait for 20 ns;
  input <= "1100";
  load <= '1';
  reset <= '0';
  LR <= "11";
end process;
```

شکل 5: تست بنچ ثبات انتقال دهنده

## Result of Simulation in isim :

 

شکل 6: نتایج شبیه سازی

## بخش دوم:

### (counter) شمارنده برای ایجاد تاخیر:

در این بخش هدف ما توصیف یک شمارنده در زبان VHDL در سطح گیت می باشد . این طراحی با استفاده از دستورات زبان و مدار گفته شده در شرح آزمایش طراحی میکنیم. که این شمارنده از 1 تا 40 MHZ می شمارد تا تاخیری به این اندازه در هر شمارش ایجاد کند.

### Behavior of Counter:

```
entity counter is
port (
    clk,reset: in std_logic;
    clock_out: out std_logic);
end counter;

architecture Behavioral of counter is

    signal count: integer:=1;
    signal tmp : std_logic := '0';

begin

    process(clk,reset)
    begin
        if(reset='1') then
            count <= 1;
            tmp <= '0';
        elsif(clk'event and clk='1') then
            count <= count+1;
            if (count = 40000000) then
                tmp <= NOT tmp;
                count <= 1;
            end if;
        end if;
        clock_out <= tmp;
    end process;

end bhv;
```

شکل 7:توصیف شمارنده تاخیر

## Test Bench:


```
BEGIN

-- Instantiate the Unit Under Test (UUT)
 uut: counter PORT MAP (
    clk => clk,
    reset => reset,
    clock_out => clock_out
 );
reset<='1','0' after 100 ns;|
-- Clock process definitions
clk_process :process
begin
    clk <= '0';
    wait for clk_period/2;
    clk <= '1';
    wait for clk_period/2;
end process;

clock_out_process :process
begin
    clock_out <= '0';
    wait for clock_out_period/2;
    clock_out <= '1';
    wait for clock_out_period/2;
end process;
```

شکل 8: تست شمارنده تاخیر

## Result of simulation in isim:

 

شکل 9: نتایج شبیه سازی

## بخش سوم:

### : (seven segment )

در این بخش هدف ما توصیف seven segment در زبان VHDL در سطح گیت می باشد . این طراحی با استفاده از دستورات زبان و مدار طراحی شده در پیش گزارش انجام می‌دهیم.

#### Behavior of seven segment :

```
entity seven_segment is
port(
    input : in std_logic_vector(3 downto 0);
    a,b,c,d,e,f,g : out std_logic := '0'
);
end seven_segment;

architecture Behavioral of seven_segment is
begin

process (input)
begin

if(input < "1010") then

    a <= input(3) or input(1) or (input(2)and input(0)) or (not(input(2)) and (not(input(0))));
    b <= not(input(2)) or (not(input(1)) and not(input(0))) or (input(1)and input(0));
    c <= input(2) or not(input(1)) or input(0);
    d <= (not(input(2)) and (not(input(0)))) or (input(1) and not(input(0))) or (input(2) and not(input(1)) and input(0));
    e <= (not(input(2)) and (not(input(0)))) or (input(1) and not(input(0)));
    f <= input(3) or (not(input(1)) and not(input(0))) or (input(2) and not(input(1))) or (input(2) and (not(input(0))));
    g <= input(3) or (input(2) and not(input(1))) or (not(input(2)) and input(1)) or (input(1) and not(input(0)));

end if;
end process;
```

شکل 10: توصیف seven segment



## Test Bench:

```
begin

    input <= "0000";
    wait for 20 ns;

    input <= "0001";
    wait for 20 ns;

    input <= "0010";
    wait for 20 ns;

    input <= "0011";
    wait for 20 ns;

    input <= "0100";
    wait for 20 ns;

    input <= "0101";
    wait for 20 ns;

    input <= "0110";
    wait for 20 ns;

    input <= "0111";
    wait for 20 ns;


    input <= "1000";
    wait for 20 ns;

    input <= "1001";
    wait for 20 ns;

    input <= "1010";
    wait for 20 ns;
```

شکل 11: تست بنچ

## Result of simulation in isim:

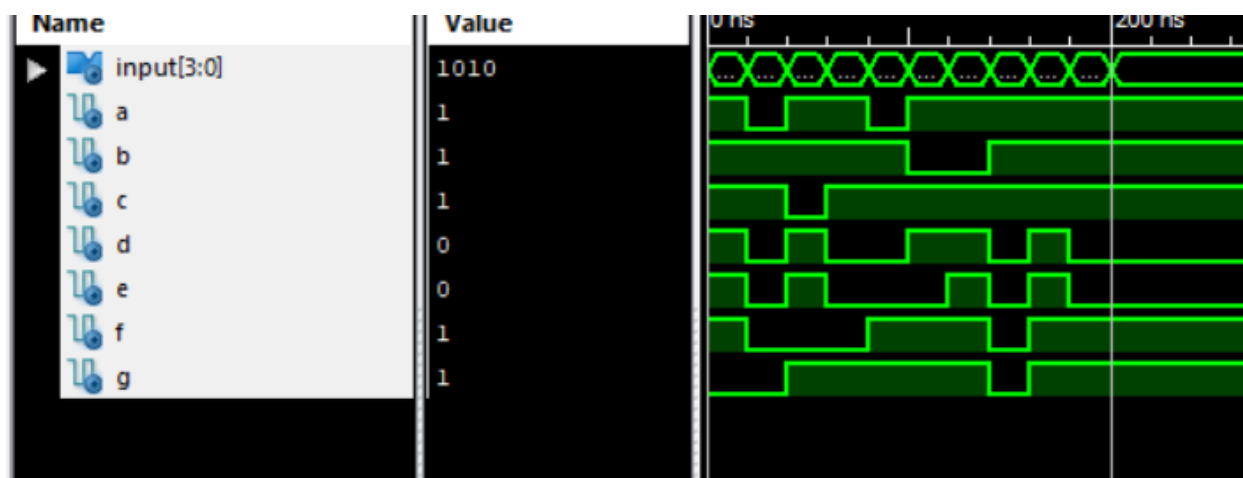

شکل 12: نتایج شبیه سازی seven segment

## نتیجه گیری:

به طور کلی و در این آزمایش هدف آشنایی با نحوه عملکرد و پیاده سازی ثبات انتقال دهنده و و.و یادگیری بهتر زبان VHDL و کار با ساختار `process & for` و که با پیاده سازی ماژول های شیفت رجیستر این کار را انجام دادیم . و با ماژول seven segment نحوه نمایش آن را آموختیم.